

SGA - 01

a) Here,

$$R_1 = 2200 \, \Omega$$

$$R_2 = 1100 \, \Omega$$

$$R_3 = 4400 \, \Omega$$

$$R_4 = 2200 \, \Omega$$

$$\mathcal{E}_1 = 3 \, \text{V}, \quad \mathcal{E}_2 = 7 \, \text{V}$$


Using KVL in Loop 1

$$-\mathcal{E}_1 - I_1 R_1 - (I_1 - I_2) R_3 = 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}_1 - I_1 R_1 - I_1 R_3 + I_2 R_3 = 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}_1 - 2200 I_1 - 4400 I_1 + 1100 I_2 = 0$$


... (i)

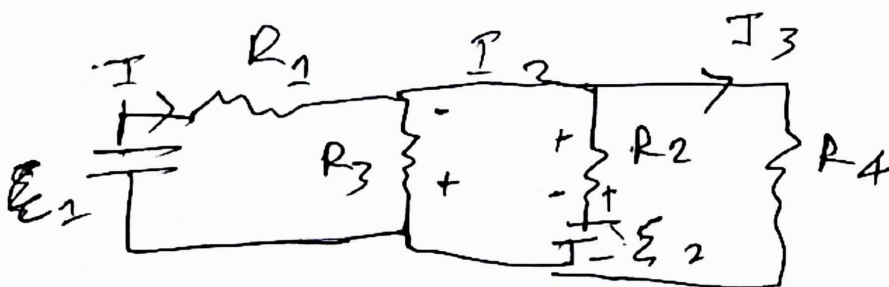

$$-I_2 R_3 + I_1 R_2 - R_2 I_1 - \mathcal{E}_2 = 0$$

c)

..

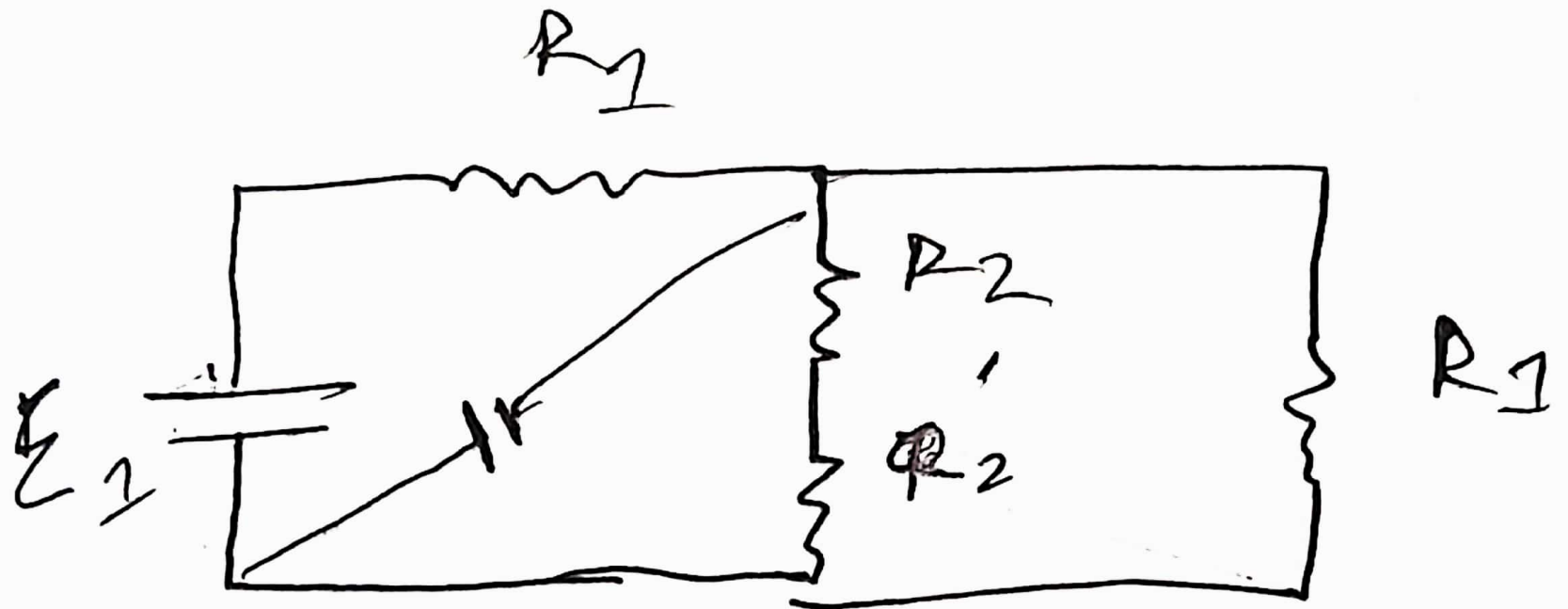

Here,  $R_2'$  and  $a$  are